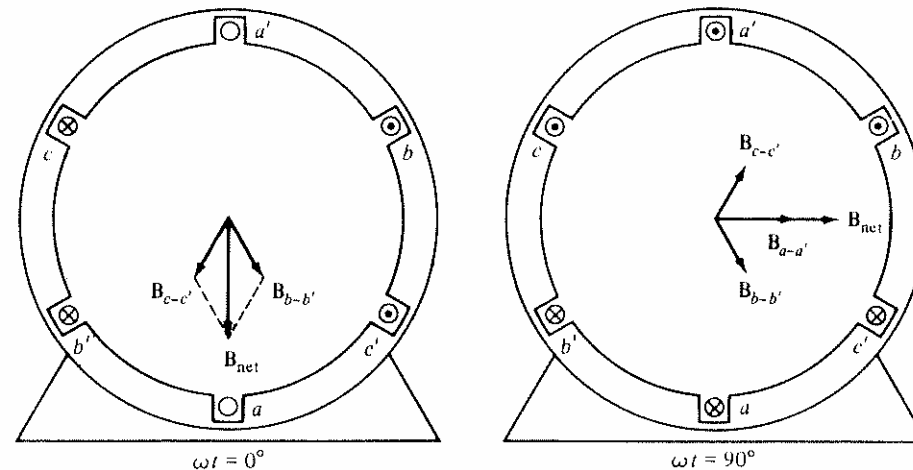


Fundamentos de Transformadores y Máquinas Eléctricas

Dr. Lionel R. Orama Exclusa, PE

Clase 16


Motor Sincrónico



- Campo del Rotor tiende a alinearse con el Campo del Estator
- El Campo del Estator rota, ya que lo producen corrientes que oscilan defasadas a 120 grados

Dibuja el rotor

Motor Sincrónico

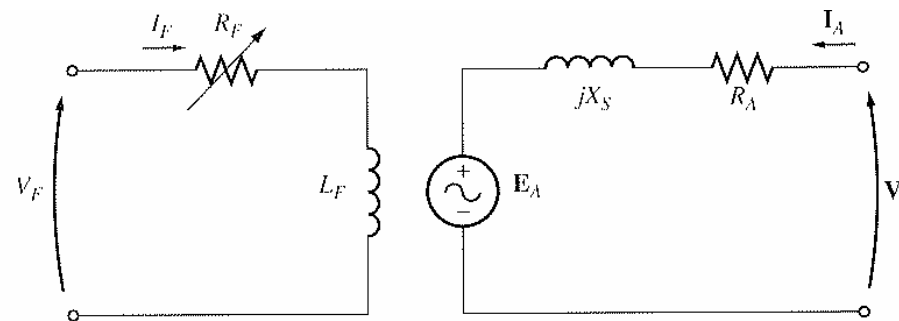

$$E_A = K\phi\omega$$

$\uparrow \propto I_F$

$$\bar{E}_A = \bar{V}_\phi - jX_s \bar{I}_A - R_A \bar{I}_A$$



$\bar{V}_\phi$ - voltaje terminal por fase

X_s - reactancia sincrónica


R_A - resistencia de Armadura

$\bar{I}_A$ - corriente de Armadura

Motor Sincrónico

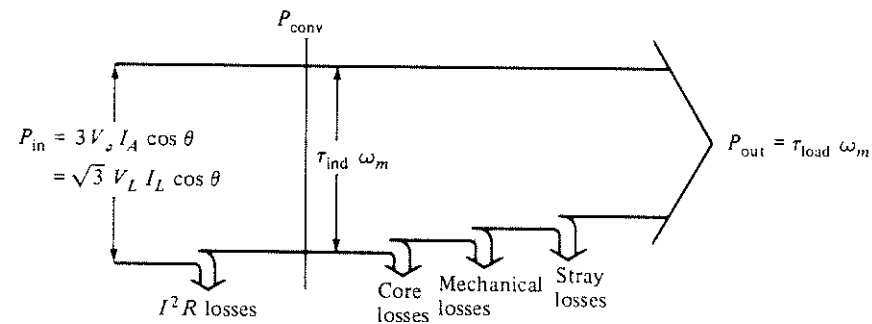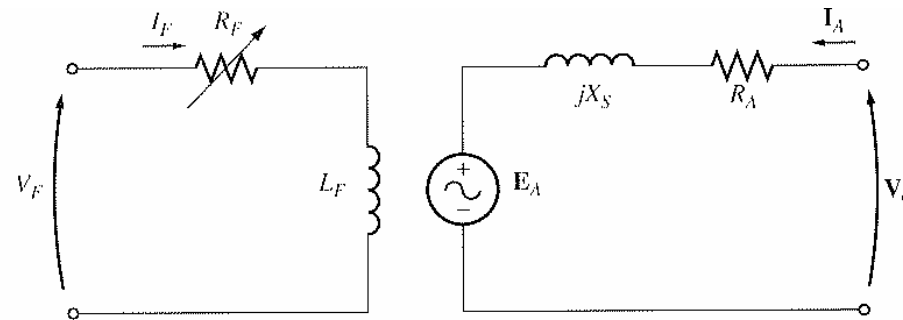

Torque vs Velocidad

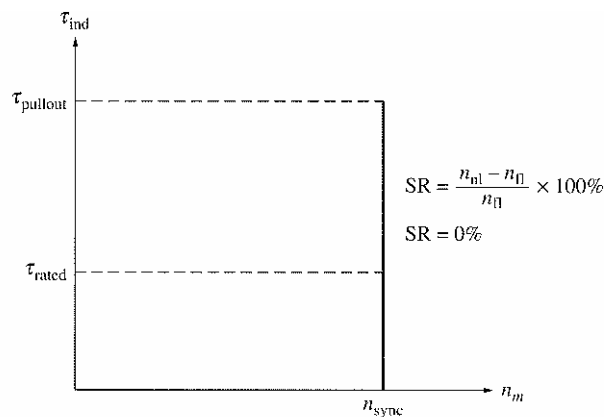


Característica de Torque Vs Velocidad
Velocidad de rotación constante
a n_{sync}

$$SR = \frac{n_{FL} - n_{nL}}{n_{FL}} \times 100 \approx 0\%$$

Regulación de Velocidad

Torque vs Velocidad

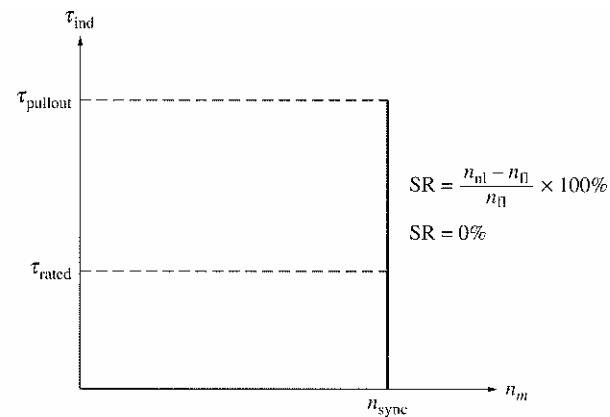

$$\tau_{ind} = \frac{3 V_{\phi} E_A \sin \delta}{\omega_r X_s}$$

$$P = \frac{3 V_{\phi} E_A \sin \delta}{X_s}$$



; ω_r - velocidad del motor (motor)
(sincrónica)

δ - ángulo de fase entre
 B_s y B_r

Efecto de Cambio en la Carga

$$\omega_r = \omega_{sync}$$

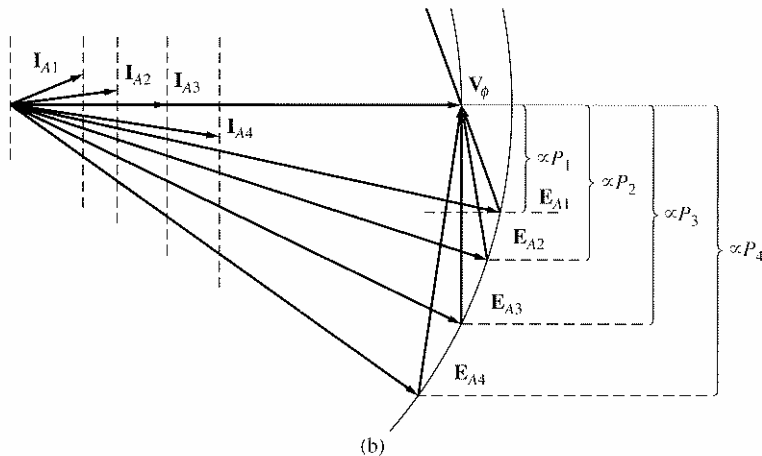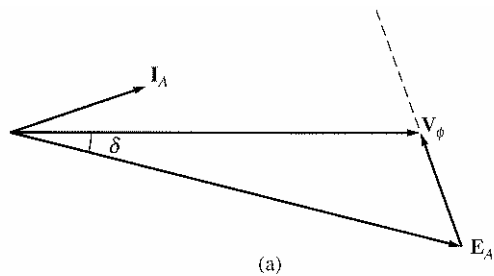- Aumenta Load
- ω_r disminuye, debido a que $E_A = K\phi\omega_y$ I_F constante
- δ aumenta
- $\tau_{ind} = \frac{3V\phi E_A \sin\delta}{\omega_r X_s}$, $\tau_{ind} \uparrow \uparrow$
- se mantiene $\omega_r = \omega_{sync}$



Ejemplo


MS: 208V, 60Hz, 45kVA, 80% PF leading, Δ ,

$$X_s = 2,5 \Omega \quad P_{F\&W} = 1,5 \text{ kW}$$

$$R_A = 0 \quad P_c = 1 \text{ kW}$$

Load, = 15 HP @ 80% PF lead

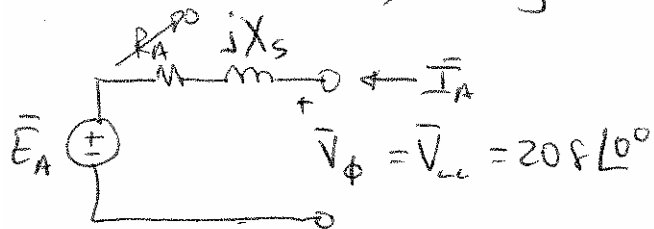@ Hallar $\bar{I}_L$, $\bar{I}_A$ y $\bar{E}_A$, dibujar diagrama de fasores.



$$P_{out} = 15 \text{ HP} \left(\frac{0,746 \text{ kW}}{1 \text{ HP}} \right) = 11,19 \text{ kW}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{F\&W} + P_c + P_A$$

$$= 11,19 \text{ kW} + 1,5 + 1,0 + 0 = 13,69 \text{ kW}$$

$$I_L = \frac{P_{in}}{\sqrt{3} V_{LL} \cos \theta} = \frac{13,69 \text{ kW}}{\sqrt{3} (208 \text{ V}) (.8)} = 47,5 \text{ A}$$

Ejemplo

$$\text{En } \Delta \quad I_L = \sqrt{3} I_\phi = \sqrt{3} I_A$$

$$\text{entonces } I_A = \frac{I_L}{\sqrt{3}} = \frac{47,5 \text{ A}}{\sqrt{3}} = 27,4 \text{ A} \quad ; \quad \theta = \cos^{-1}(0,8) = 36,87^\circ$$


es el ángulo entre $\bar{I}_A$ y $\bar{V}_\phi$

$$\underline{\bar{I}_A} = 27,4 \angle +36,87^\circ \text{ A}$$

$$\text{Del diagrama; } \bar{E}_A = \bar{V}_\phi - \bar{I}_A (jX_s) = (208 \angle 0^\circ \text{ V}) - (27,4 \angle +36,87^\circ)(j2,5)$$

$$\bar{E}_A = 255 \angle -12,4^\circ \text{ V}$$

δ - entre $\bar{V}_\phi$ y $\bar{E}_A$

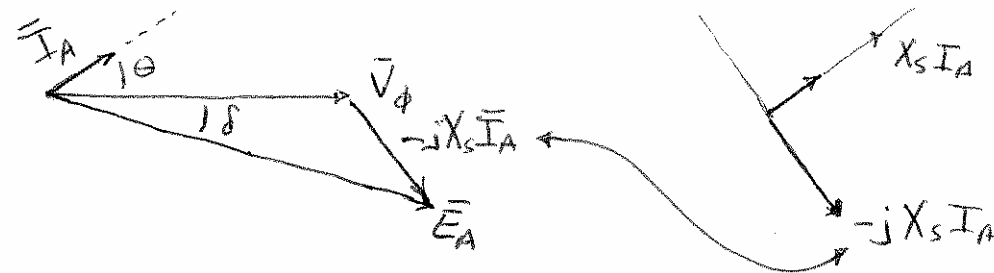

Ejemplo

- ⑥ La carga es aumentada a 30Hp, Hallar $\bar{I}_A, \bar{I}_L$ y $\bar{E}_A$
* Como no hay $\Delta \bar{I}_F$, entonces $|\bar{E}_A|$ es constante

$$P_{out} = 30 \text{ Hp} \left(\frac{1.746 \text{ kW}}{1 \text{ Hp}} \right) = 22,38 \text{ kW}$$

$$\begin{aligned} P_{in} &= P_{out} + P_{F8W} + P_c + P_A \\ &= 22,38 \text{ kW} + 1,5 \text{ kW} + 1,0 \text{ kW} + 0 = 24,88 \text{ kW} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P &= \frac{3V_\phi \bar{E}_A}{X_s} \sin \delta & \delta &= \sin^{-1} \left(\frac{X_s P}{3V_\phi \bar{E}_A} \right) ; |\bar{E}_A| \text{ constante} \\ & & &= \sin^{-1} \left(\frac{(2,5) 24,88 \text{ kW}}{3(208)(255)} \right) \\ & & \underline{\underline{\delta}} &= \underline{\underline{23,01^\circ}} \end{aligned}$$

Ejemplo

$$\underline{\delta} = 23.01^\circ$$


$$\underline{\bar{E}}_A = 255 \angle -23.01^\circ \text{ V}$$

$$\underline{\bar{I}}_A = \frac{-\underline{\bar{E}}_A + \underline{\bar{V}}_\phi}{jX_s} = \frac{(-255 \angle -23.01^\circ) + (208 \angle 0^\circ \text{ V})}{j2.5}$$

$$\underline{\bar{I}}_A = 41.28 \angle 15^\circ \text{ A}$$



$$\underline{\bar{I}}_L = \sqrt{3} \underline{\bar{I}}_A \angle +30^\circ = \sqrt{3} (41.28 \angle 15^\circ) \angle +30^\circ$$
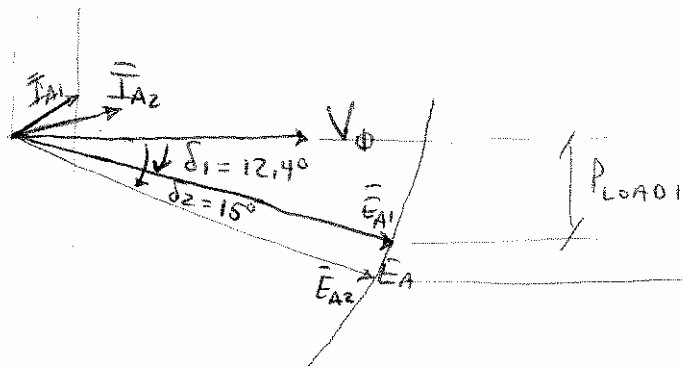
$$\underline{\bar{I}}_L = 71.41 \angle 45^\circ \text{ A} \leftarrow \text{respecto de } \underline{\bar{V}}_\phi = \underline{\bar{V}}_{LL} \text{ en } \Delta$$



Efecto de ΔI_F en el Motor Sincrónico

- Aumento en I_F , aumenta $|\bar{E}_A|$
 $E_A \propto I_F$
- No afecta potencia que supe el motor ($P_{out} \text{ const.}$)
- $\bar{I}_A$ atrasada "underexcited", I_F es pequeña
- $\bar{I}_A$ adelantada "overexcited", I_F es grande

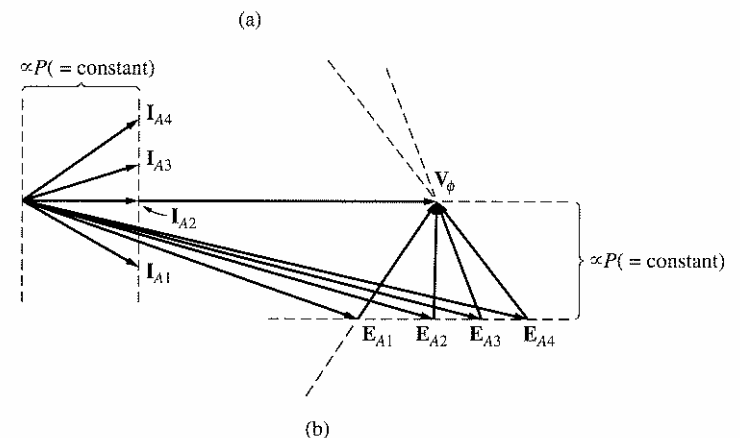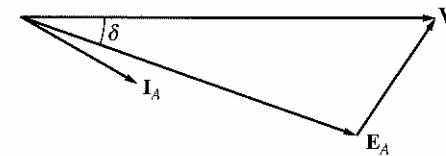

Ejemplo

1b: MS; 208V Δ , 45 KVA, 80% PF leading, 60Hz, Δ
 Pout 15hp, PF = .85 lagging

$X_s = 2.5 \Omega$, $R_A = 0$, $P_{F\&W} = 1.5 \text{ kW}$, $P_c = 1 \text{ kW}$

② Hallar $\bar{E}_A$ e $\bar{I}_A$ y dibujar diagramas


$$P_{in} = 13.69 \text{ kW (igual que ejemplo anterior)}$$

$$I_L = \frac{P_{in}}{\sqrt{3} V_{\phi} \text{PF}} = \frac{13.69 \text{ kW}}{\sqrt{3} (208) (.85)}$$

$$I_L = 44.7 \text{ A}$$

$$I_A = I_L / \sqrt{3} = 25.81 \text{ A}$$
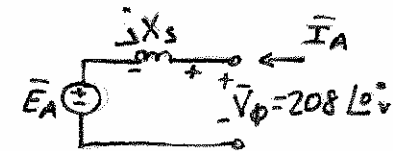
$$\theta = \cos^{-1}(.85) = 31.79^\circ$$



$$\bar{I}_A = 25.81 \angle -31.79^\circ \text{ A}$$

$$\bar{E}_A = \bar{V}_{\phi} - jX_s \bar{I}_A = (208 \angle 0^\circ) - j(2.5 \Omega)(25.81 \angle -31.79^\circ \text{ A})$$

$$\bar{E}_A = 182.45 \angle -17.5^\circ \text{ V}$$

$$\delta = -17.5^\circ$$

Ejemplo

- ⑥ I_F aumenta por 25%, hallar $\bar{E}_A$, $\bar{I}_A$ y los diagramas

Aumento en Field de 25%, E_A aumenta 25%

$$E_{A2} = (1.25) E_{A1} = (1.25)(182.45V) = 228V$$

$$P = \frac{3V\phi \bar{E}_A \sin\delta}{X_s} \quad \text{y} \quad P_1 = P_2 \quad \therefore$$


$$E_{A1} \sin\delta_1 = E_{A2} \sin\delta_2$$

$$\delta_2 = \sin^{-1} \left(\frac{E_{A1} \sin\delta_1}{E_{A2}} \right) = \sin^{-1} \left(\frac{182.45}{228} \sin(-17.5^\circ) \right)$$

$$\delta_2 = -13.92^\circ$$

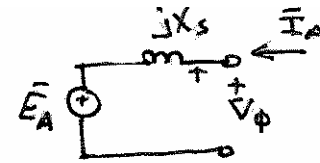Ejemplo

$$\bar{E}_{A2} = 228 \angle -13.92^\circ \text{ V}$$




$$\bar{E}_A = \bar{V}_\phi - jX_s \bar{I}_A$$

$$\bar{I}_A = \frac{\bar{V}_\phi - \bar{E}_A}{jX_s} = \frac{(208 \angle 0^\circ) - (228 \angle -13.92^\circ)}{j(2.5)}$$

$$\bar{I}_{A2} = 22.57 \angle 13.63^\circ \text{ A}$$

$$\theta_2 = 13.63^\circ$$

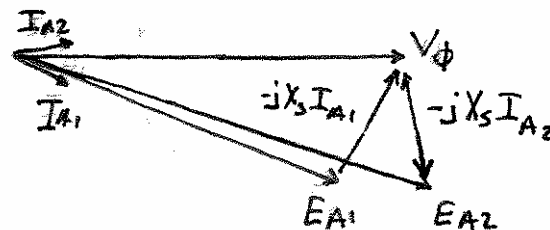

Conclusión: Aumento en I_F , I_A leading, inyecta Q , P se queda igual.