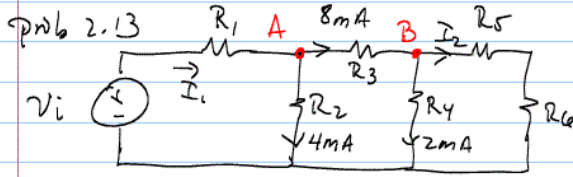


INEL 3105 3rd Lecture.

Note Title

8/18/2009

Uso de diferentes técnicas de análisis de circuitos:



Encuentre las corrientes I_1 e I_2

KCL @ A:

$$I_1 - 8\text{mA} - 4\text{mA} = 0$$


$$I_1 = 12\text{mA}$$

KCL @ B:

$$8\text{mA} - 2\text{mA} - I_2 = 0$$

$$I_2 = 6\text{mA}$$

Find all the currents.

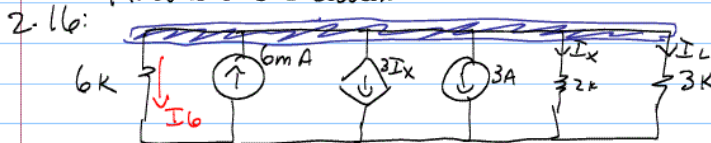

KCL:

$$6\text{mA} - 3I_x - 3\text{A} - I_x - I_L - I_6 = 0$$

$$3\text{mA} - 4I_x - I_L - I_6 = 0$$

Todos los dispositivos están en paralelo \therefore todos los voltajes son iguales


$$V = I_6(6\text{k}) = I_x(2\text{k}) = I_L(3\text{k})$$

$$\text{Re-writing KCL: } 3\text{mA} - 4 \underbrace{\left(\frac{1}{2\text{k}}\right)V}_{I_x} - \underbrace{\left(\frac{1}{3\text{k}}\right)V}_{I_L} - \underbrace{\left(\frac{1}{6\text{k}}\right)V}_{I_6} = 0$$

$$V = \frac{3\text{mA}}{.0025} = 1.2$$

$$I_6 = \frac{1.2}{6\text{k}} = 0.2\text{mA}; \quad I_L = \frac{1.2}{3\text{k}} = .4\text{mA}; \quad I_x = \frac{1.2}{2\text{k}} = .6\text{mA}$$

Prob. 2.34 Find V_{ab} .

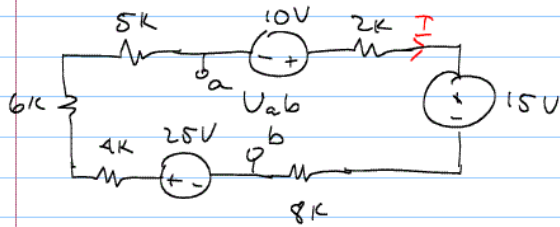

$V_{ab} = ?$, suma voltajes de "a" a "b"

$$10V - 2kI - 15V - 8kI = V_{ab}$$

$$I = ?$$

Suma de voltajes en el lazo $= 0$

$$10 - 2kI - 15V - 8kI + 25 - 4kI - 6kI - 5kI = 0$$


$$I(2k + 8k + 4k + 6k + 5k) = 20$$

$$I = \frac{20}{25k} = 0.8 \text{ mA}$$

$$; V_{ab} = -13V$$

$$V_{ba} = 13V$$

Análisis de Mallas:

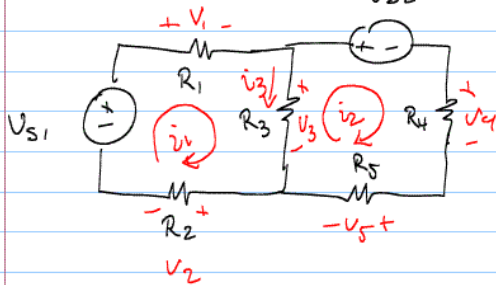

Step 1: Identificar mallas

Step 2: Label all currents
 $i_3 = i_1 - i_2$

Step 3: Apply KVL

$$\left. \begin{array}{l} \text{KVL @ } (i_1): \\ -V_1 - V_3 - V_2 + V_{s1} = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{KVL @ } (i_2) \\ -V_{s2} - V_4 - V_5 + V_3 = 0 \end{array}$$

Step 4: Solve equations:

$$V_1 = i_1 R_1 ; V_2 = i_1 R_2 ; V_3 = (i_1 - i_2) R_3 ; V_4 = i_2 R_4 ; V_5 = i_2 R_5$$

Re-write KVLs:

$$-i_1 R_1 - (i_1 - i_2) R_3 - i_1 R_2 + V_{s1} = 0 \quad \left| \quad -V_{s2} - i_2 R_4 - i_2 R_5 + (i_1 - i_2) R_3 = 0$$

Combine terms

$$i_1(-R_1 - R_3 - R_2) + i_2(R_3) = -V_{s1} \quad \left| \quad i_1(R_3) + i_2(-R_4 - R_5 - R_3) = V_{s2}$$

Re-write in matrix form


$$\begin{bmatrix} -R_1 - R_3 - R_2 & R_3 \\ R_3 & -R_3 - R_4 - R_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -V_{s1} \\ V_{s2} \end{bmatrix}$$

$\begin{matrix} 2 \times 2 & 2 \times 1 \\ & 2 \times 1 \end{matrix}$

Step 5: Solve... enjoy



Example 2:

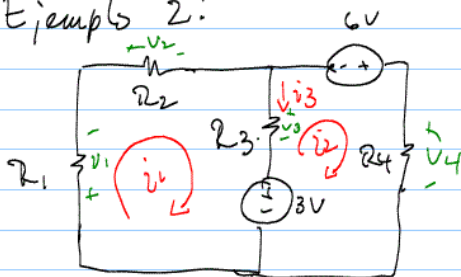

Step 1: Identify meshes

Step 2: Label all currents
 $i_3 = i_1 - i_2$

Step 3: Apply KVL

KVL @ (i_1)

$$-V_1 - V_2 - V_3 - 3V = 0$$

KVL @ (i_2)

$$3V + V_3 + 6V - V_4 = 0$$

Step 4: Solve equations

Re-write KVL's

$$i_1 R_1 - i_1 R_2 - (i_1 - i_2) R_3 - 3 = 0$$

$$3V + (i_1 - i_2) R_3 + 6V - i_2 R_4 = 0$$

Combining terms:

$$i_1 (-R_1 - R_3 - R_2) + i_2 R_3 = 3$$

$$i_1 (R_3) + i_2 (-R_3 - R_4) = -9V$$

Write in matrix form:


$$\begin{bmatrix} -R_1 - R_3 - R_2 & R_3 \\ R_3 & -R_3 - R_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -9 \end{bmatrix}$$

Step 5: Solve equations
and enjoy :)

Assume $R_1 = 2k$, $R_2 = 4k$; $R_3 = 2k$; $R_4 = 6k$

Find i_1, i_2, V_{6k}, V_{4k} ; $i_1 = -1mA$, $i_2 = 1.1mA$, $V_{6k} = 6k(i_2) = 6.6V$

Solving the same problem by nodes:

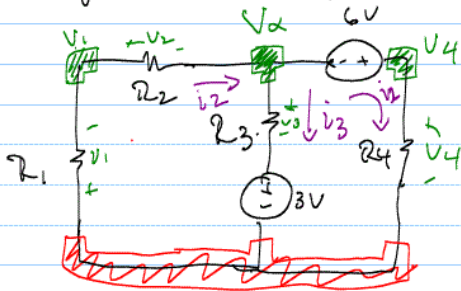

Step 1: Choose ϕ

Step 2: Label All voltages:

$$V_2, V_1, V_4$$

Step 3: KCL's

$$i_2 - i_3 - i_1 = 0$$

$$i_2 = \frac{V_1 - V_\alpha}{R_2} ; i_3 = \frac{V_\alpha - 3}{R_3} ; i_4 = \frac{V_4 - 0}{R_4}$$

Re-writing KCL's

$$\frac{V_1 - V_\alpha}{R_2} - \frac{V_\alpha - 3}{R_3} - \frac{V_4}{R_4} = 0 ; \text{ NOoooo!! Solo 1 ecuación}$$

y 3 desconocidos!!

Ecuaciones auxiliares:

$$V_4 - V_\alpha = 6V ; i_2 = \frac{0 - V_1}{R_1} = \frac{V_1 - V_\alpha}{R_2} ; -V_1 \frac{R_2}{R_1} = V_1 - V_\alpha$$

$$V_1 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) - V_\alpha = 0$$

Combining terms:

$$\begin{aligned} V_1 \left(\frac{1}{R_2} \right) + V_\alpha \left(-\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) + V_4 \left(-\frac{1}{R_4} \right) &= \frac{-3}{R_3} \\ V_1(0) + V_\alpha(-1) + V_4(1) &= 6 \\ V_1 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + V_\alpha(-1) + V_4(0) &= 0 \end{aligned}$$

Write in matrix form:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_4} \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 + \frac{R_2}{R_1} & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_\alpha \\ V_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-3}{R_3} \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$V_1 = 0.2V ; V_\alpha = 0.6V ; V_4 = 6.6V$$