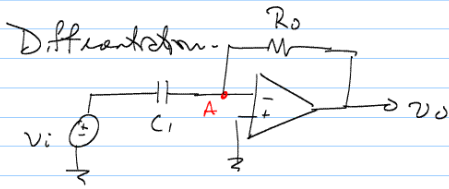


INEL 3105 10th Lecture

Note Title

9/25/2009

OP-AMPS




KCL @ A: current across a capacitor:

$$C_1 \frac{d(v_i - v^-)}{dt} = \frac{v^- - v_o}{R_o}$$

$$C_1 \frac{dv_i}{dt} = \frac{-v_o}{R_o} ; \boxed{v_o(t) = -R_o C_1 \frac{dv_i(t)}{dt}}$$

Integrator:

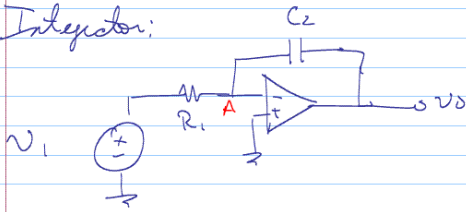


KCL @ A:

$$\frac{v_i}{R_1} = C_2 \frac{d(0 - v_o)}{dt}$$

$$\frac{-v_i}{R_1 C_2} = \frac{dv_o(t)}{dt} ; v_o(t) = \frac{-1}{R_1 C_2} \int v_i(t) dt$$

Sumador:

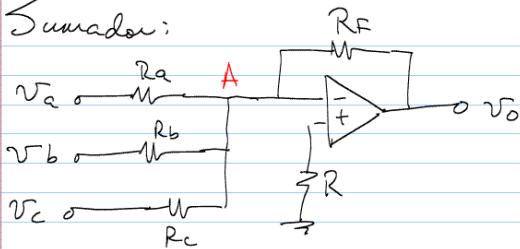

$$v^- = 0 = v^+$$


KCL @ A:

$$\frac{v_a}{R_a} + \frac{v_b}{R_b} + \frac{v_c}{R_c} = \frac{-v_o}{R_F}$$

$$v_o = -R_F \left(\frac{v_a}{R_a} + \frac{v_b}{R_b} + \frac{v_c}{R_c} \right) = -R_F \sum_{j=a}^c \frac{v_j}{R_j}$$

Si hacemos $R_a = R_b = R_c = R$; $v_o = \frac{-R_F}{R} (v_a + v_b + v_c)$

Circuitos con impedancias negative??...

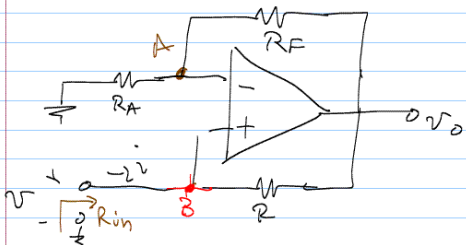

$$R_{in} = \frac{v}{i} = \frac{v^+}{i} ; \text{KCL @ A}$$

$$0 - v^- = \frac{v^- - v_o}{R_F}$$


$$\frac{v_o}{R_F} = v^- \left(\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_F} \right)$$

$$v_o = v^- \left(\frac{R_F}{R_a} + 1 \right) ;$$

$$v_o = v \left(\frac{R_F}{R_a} + 1 \right) ; \quad i = \frac{v - v_o}{R} = \frac{v - v \left(\frac{R_F}{R_a} + 1 \right)}{R} = v \left(\frac{1 - \frac{R_F}{R_a} - 1}{R} \right)$$

$$i = \frac{-v R_F}{R_a R} ; \quad R_{in} = \frac{v}{i} = -\frac{R_a R}{R_F}$$

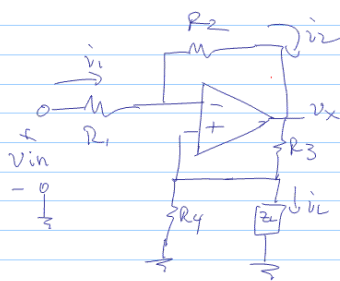Otra aplicación de OP-AMPs ... Fuentes de corriente



$$i_1 = i_2$$

$$(1) \quad i_1 = \frac{v_{in} - i_L z_L}{R_1} = i_2$$

$$i_2 = \frac{i_L z_L - v_x}{R_2}$$

KCL @ entrada no-inversora (+)

$$(2) \quad \frac{v_x - i_L z_L}{R_3} = i_L + \frac{i_L z_L}{R_4} = 0$$

Resolviendo (1) para $v_x - i_L z_L$ y sustituyendo en

(2) se obtiene:

$$\frac{-R_2 (v_{in} - i_L z_L)}{R_1 R_3} = i_L + \frac{i_L z_L}{R_4} ;$$

Resolviendo para i_L se obtiene:


$$i_L \left(1 + \frac{z_L}{R_4} - \frac{R_2 z_L}{R_1 R_3} \right) = \frac{-R_2 v_{in}}{R_1 R_3} ;$$

Si seleccionamos $\frac{1}{R_4} = \frac{R_2}{R_1 R_3}$, logramos que

la corriente de salida sea independiente

de la carga Z_L : $i_L = \frac{V_{in}}{R_4}$

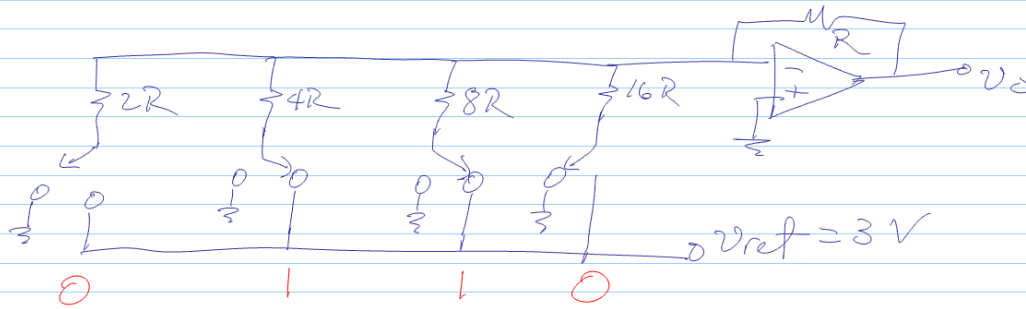Otra aplicación DAC's (Digital-to-Analog-converter).



Cual es el voltaje de salida para el DAC cuando la entrada es 0110.

$$V_o = 0 \left[\frac{-R}{2R} V_{ref} \right] + 1 \left[\frac{-R}{4R} V_{ref} \right] + 1 \left[\frac{-R}{8R} V_{ref} \right] + 0 \left[\frac{-R}{16R} V_{ref} \right]$$

$$= -1.125V$$

Suponga que el input cambia a: 1001

$$V_o = 1 \left[\frac{-R}{2R} V_{ref} \right] + 0 \left[\frac{-R}{4R} V_{ref} \right] + 0 \left[\frac{-R}{8R} V_{ref} \right] + 1 \left[\frac{-R}{16R} V_{ref} \right]$$

$$= -1.688$$

Suponga que el OP-Amp utilizado en el DAC tiene un offset de 5mV y el feedback resistor tiene un valor de $1.05R$, en vez de R .

Cual es el error de offset?

Para una entrada de 0000,


$$V_o = V_{\text{offset}} \left(1 + \frac{1.05R}{R_{\text{eq}}} \right); \quad R_{\text{eq}} = 16R // 8R // 4R // 2R$$

$$R_{\text{eq}} = .9375R$$

$$V_o = .005V \left(1 + \frac{1.05R}{.9375R} \right) = 10.6 \text{ mV}$$

El DAC tiene entonces un voltaje de offset de 10.6 mV

Convertidor voltaje-corriente:

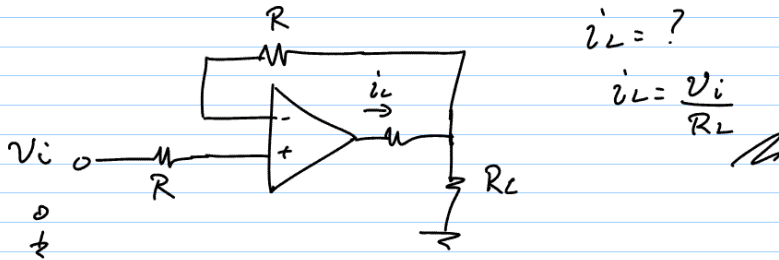


$$i_L = ?$$

$$i_L = \frac{V_i}{R_L}$$

Design an op-amp with the following v_o :

Integrator


$$v_o = 5 \int v_1(t) dt - 2 v_2(t)$$

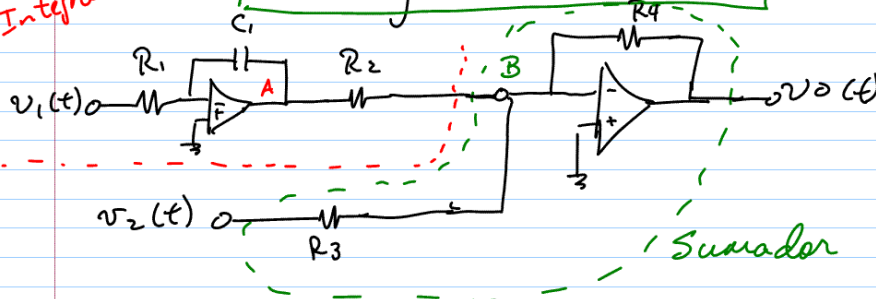

$$V_A = -\frac{1}{R_1 C_1} \int_0^t v_1(t) dt ; \quad \text{KCL @ B} : \frac{V_A(t)}{R_2} + \frac{V_2(t)}{R_3} = -\frac{V_O(t)}{R_4}$$

$$V_O = \left[-\frac{V_A(t)}{R_2} - \frac{V_2(t)}{R_3} \right] R_4 ; \quad V_O(t) = \frac{R_4}{R_2 R_1 C_1} \int_0^t v_1(t) dt - \frac{R_4}{R_3} v_2(t)$$
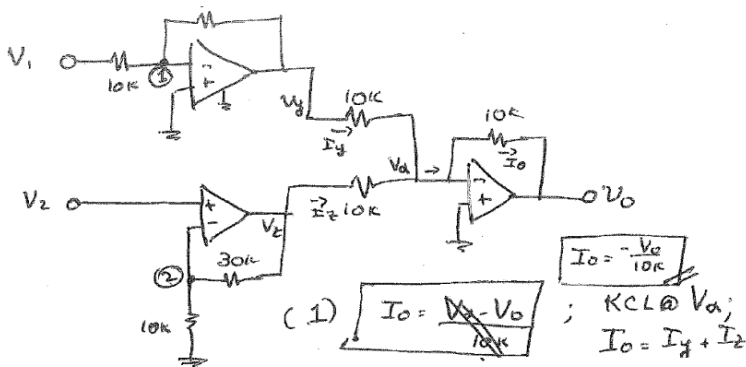
$$\frac{R_4}{R_3} = 2 ; \quad \frac{R_4}{R_2 R_1 C_1} = 5$$



$$I_y = \frac{V_y - V_{\alpha}}{10k} ; \quad I_z = \frac{V_z - V_{\alpha}}{10k} ; \quad I_O = \frac{V_y}{10k} + \frac{V_z}{10k} - \frac{2V_{\alpha}}{10k} \quad (2)$$


$$\text{KCL @ 1: } \frac{V_1}{10k} = -\frac{V_y}{80k} ; \quad V_y = -V_1(8) \quad (3)$$

$$\text{KCL @ 2: } -\frac{V_z}{10k} = \frac{V_z - V_2}{30k} ; \quad V_z = -V_2 \left(\frac{1}{10k} + \frac{1}{30k} \right) ; \quad V_z = -V_2(3+1) ; \quad V_z = -4V_2 \quad (4)$$

$$V_{\alpha} = 0 !!$$

$$I_O = \frac{1}{10k} (V_y + V_z) = \frac{1}{10k} (-8V_1 - 4V_2) = \frac{4}{10k} (-2V_1 - V_2)$$
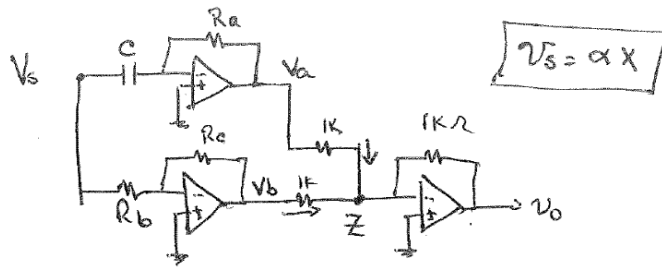
$$V_O = -I_O(10k) = 4(-2V_1 - V_2) = -8V_1 - 4V_2 //$$



$$V_a = -R_a C_1 \frac{d(V_s)}{dt} ; \frac{V_a}{R_b} = -\frac{V_b}{R_c} ; V_b = -\frac{R_c}{R_b} V_a$$

KCL@Z:

$$\frac{V_b}{1k} + \frac{V_a}{1k} = -\frac{V_o}{1k} ; V_o = -V_b - V_a$$

$$= \frac{R_c}{R_b} V_s + R_a C_1 \frac{d(V_s)}{dt}$$

$V_s = \alpha X$;

$$V_o = \frac{R_c}{R_b} \alpha X(t) + R_a C_1 \alpha \left(\frac{dX}{dt} \right)$$