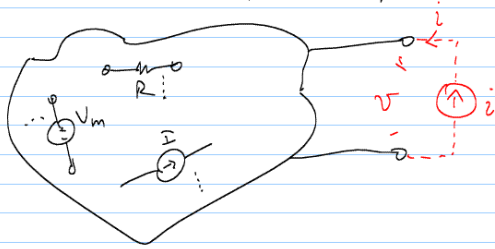


INEL 3105 Lecture #6

Note Title

8/27/2009

Another circuit analysis technique: *Thévenin*



By superposition, the "form" of the answer is:


$$V = \underbrace{\sum_m \alpha_m V_m}_{\text{by varying all current sources to zero}} + \underbrace{\sum_n \beta_n I_n}_{\text{by varying all voltage sources to zero}} + R i$$

by varying all current sources to zero, by varying all voltage sources to zero, my i same

$$\underbrace{\sum_m \alpha_m V_m + \sum_n \beta_n I_n}_{V_{TH}} + R i$$

$$V = V_{TH} + R i$$


Thévenin equivalent network:

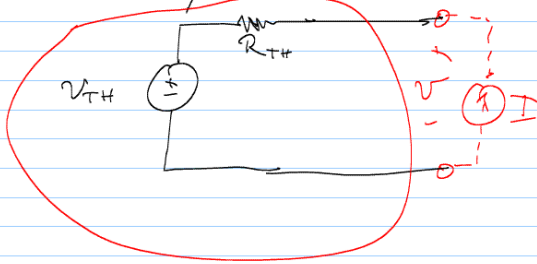


V_{TH} → open circuit voltage at port

R_{TH} → Resistance "seen" at port.

Thévenin equivalent:

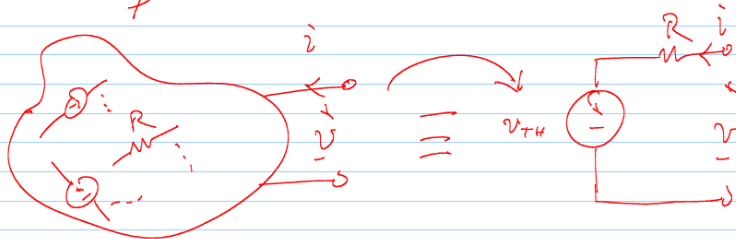


Ejemplo:

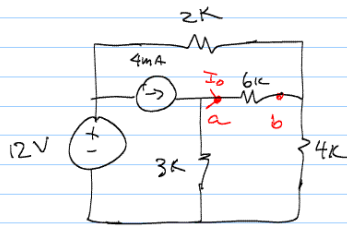

Evalúe el eq. de Thévenin entre "a" y "b" y encuentre I_o .

Step 1: Abrir el terminal en cuestión:

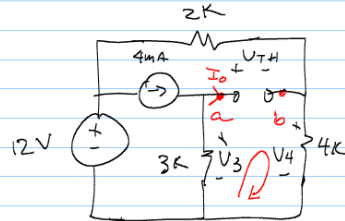


Step 2: Evaluar U_{TH}

$$\text{KVL @ } \textcircled{2} : V_3 - U_{TH} - V_4 = 0 \quad ; \quad V_3 = 4\text{mA}(3\text{k}) = 12\text{V}$$


$$V_4 = 12 \left(\frac{4\text{k}}{6\text{k}} \right) = 8\text{V}$$

$$U_{TH} = V_3 - V_4 = 4\text{V}$$

Step 3: Evaluar R_{TH}

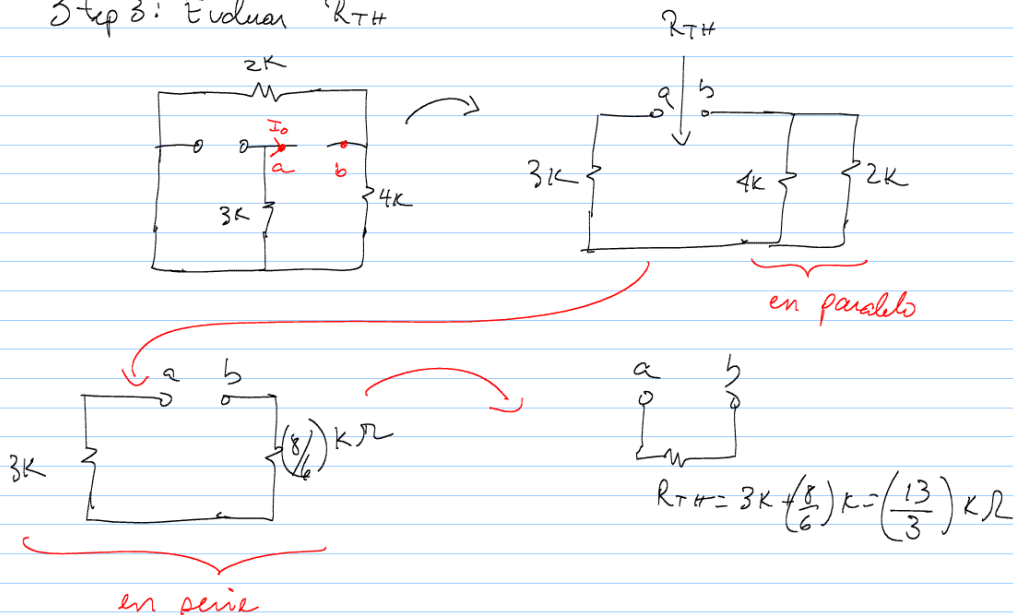


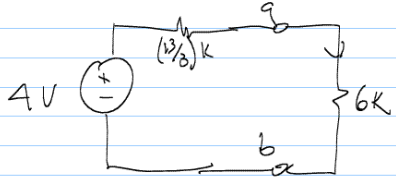Step 4: Reemplazar circuito y escribir el equivalente de Thevenin.




$$I_0 = \frac{4}{6k + \frac{12}{3}} = \frac{12}{31} \text{ mA}$$

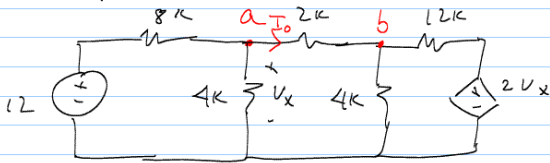
Otro ejemplo: Evalúe el equivalente de Thevenin entre "a" y "b" y luego calcule I_0



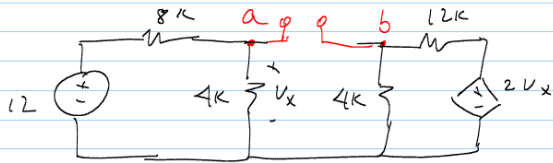Step 1: abrir los terminales en cuestión:



Step 2: Evaluar V_{TH}

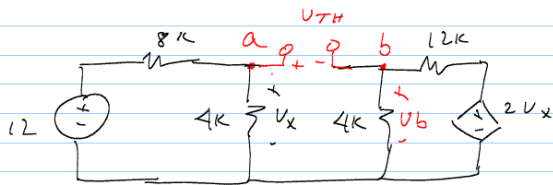

$$\boxed{V_x = V_a}$$

$$V_{TH} - V_a + V_b = 0$$

$$V_{TH} = V_a - V_b$$


Divisor de voltaje:

$$V_a = 12 \left(\frac{4k}{16k} \right) = 4V$$

$$V_b = 2V_x \left(\frac{4k}{16k} \right) = \frac{V_a}{2} = 2V$$

$$V_{TH} = 4V - 2V = 2V$$

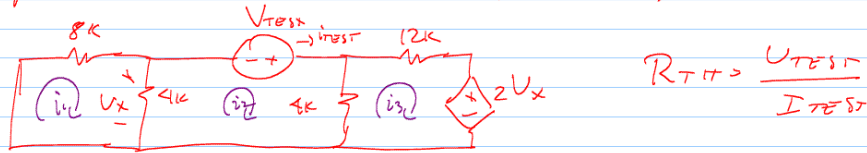Step 3: Evaluar R_{TH} : Se eliminan los fuentes indep.



Análisis por mallas:

$$KVL @ (i_1) = 8k i_1 - 4k (i_1 - i_2) = 0$$

$$KVL @ (i_2) = 4k (i_1 - i_2) + U_{TEST} - 4k (i_2 - i_3) = 0$$


$$KVL @ (i_3) ; 4k (i_2 - i_3) - 2k i_3 - 2(4k (i_2 - i_3)) = 0$$

Ecuaciones auxiliares: $i_{TEST} = i_2$;



Procedimiento para continuar: despeje KCL @ (i_1) para $i_2 (i_1) =$
 despeje KCL @ (i_3) para $i_3 (i_2)$
 Sustituya $i_2 (i_1)$
 $i_3 (i_2)$ en KCL @ (i_2)

$$\text{Despeje para } \frac{U_{TEST}}{I_{TEST}} = R_{TH} = \left(\frac{13}{3}\right)k\Omega$$

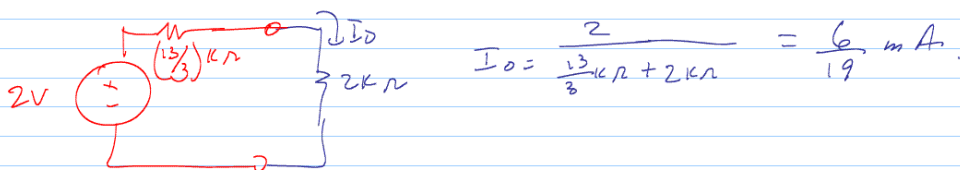
Step 4: Reemplazar el circuito y sacar el equivalente de Thevenin.



Equivalente de Norton:

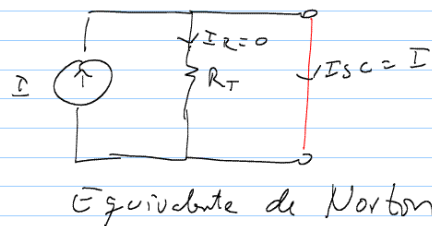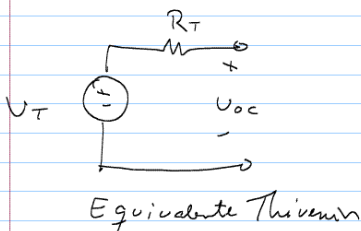


Ejemplo:

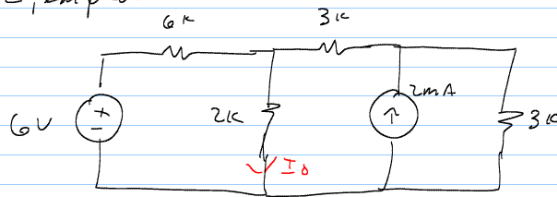


Evalúe I_0 por medio de equivalente de Norton.

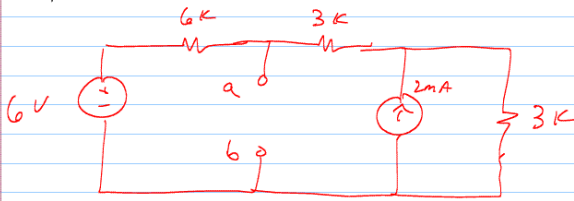Step 1: Se abren los terminales en cuestión



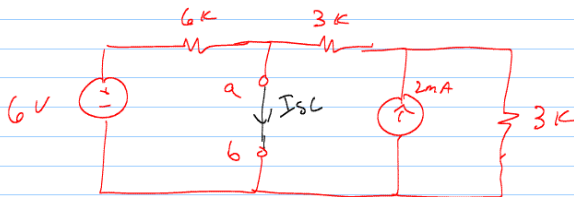Step 2: Se coloca un corto circuito y se calcula I_{sc}



Análisis por superposición:

1) Apagando la fuente de voltaje, y haciendo divisor de corriente


$$I_{sc}^I = 2 \text{ mA} \left(\frac{3 \text{ k}}{6 \text{ k}} \right) = 1 \text{ mA}$$

2) Apagando la fuente de corriente

$$I_{sc}^{II} = \frac{6 \text{ V}}{6 \text{ k}} = 1 \text{ mA}$$


3) $I_{sc} = I_{sc}^I + I_{sc}^{II} = 2 \text{ mA}$

Step 3: Evaluar R_{eq} :

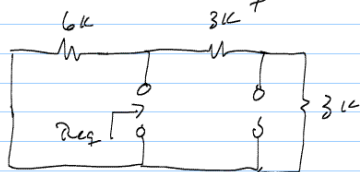

$$R_{eq} = 6 \text{ k} // 6 \text{ k} = 3 \text{ k}$$

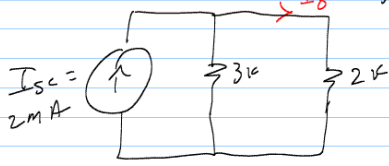Step 3: Escribir el equivalente de Norton:



Por divisor de corriente:

$$I_o = 2 \text{ mA} \left(\frac{3 \text{ k}\Omega}{5 \text{ k}\Omega} \right) = \left(\frac{6}{5} \right) \text{ mA}$$

Handwritten flourish or signature mark.