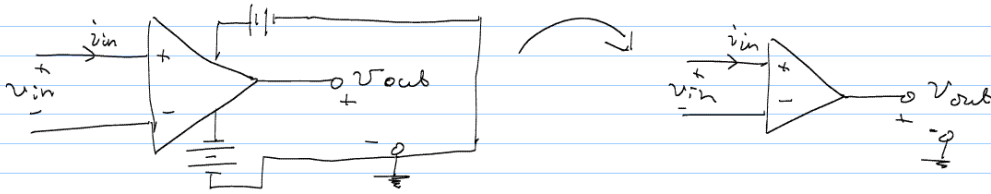


INEL 3105 8th lecture.


Note Title

8/28/2009

OP-Amps (Operational Amplifiers)



Modelo real:

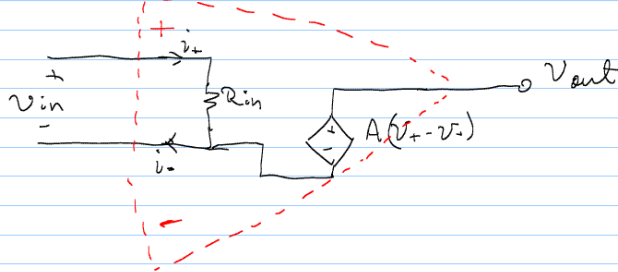
 $R_i =$ Resistencia de entrada
($10^8 - 10^{12}$)


 $R_o =$ Resistencia de salida
($1 - 50 \Omega$)

 $A =$ Ganancia del amplificador ($10^5 - 10^8$)

Modelo ideal:

$$A \rightarrow \infty ; v_o = A(v_+ - v_-) ; i_+ = 0 = i_- ; R_i \rightarrow \infty ; R_{out} = 0$$

Ejemplo: Non-inverting amplifier

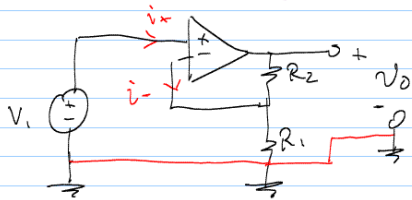Evalúe v_o utilizando el modelo ideal

$$\text{Solución: } v_+ = v_1 = v_- \\ i_+ = i_- = 0$$


Divisor de voltaje:

$$v_- = v_o \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) = v_1 ; v_o \text{ del mismo signo que } v_1 .$$

$$v_o = \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) v_1 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) v_1 = v_o$$


Caso especial de amplificador no-inversor

"Follower"

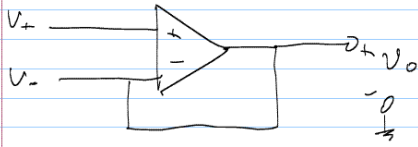


$V_0 = V_i$

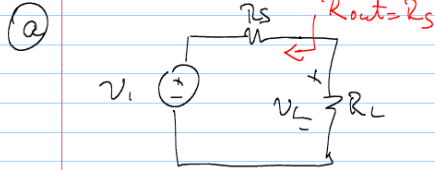Comparando el "Follower" con el siguiente circuito




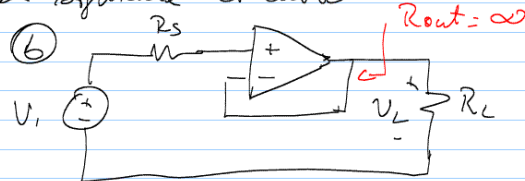Ⓐ $V_L = V_i \left(\frac{R_L}{R_S + R_L} \right)$



Ⓑ $V_L = V_+ + V_i$

Otro ejemplo: "Inverting Amplifier"

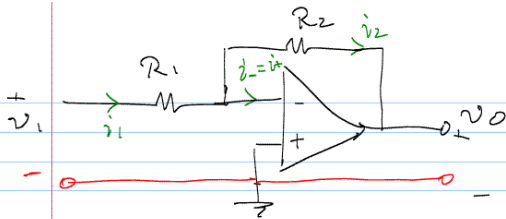

Evaluar V_0 :

$i_+ = i_- = 0$; $V_+ = V_-$


KCL: $i_1 - i_+ = i_2$; $i_1 = i_2$

Ecuaciones auxiliares: $i_1 = \frac{V_1 - V_-}{R_1}$; $i_2 = \frac{V_- - V_0}{R_2}$

Sustituyendo ecuaciones auxiliares en KCL:

$\frac{V_1 - V_-}{R_1} = \frac{V_- - V_0}{R_2}$; $V_- = V_+ = 0 \therefore \frac{V_1}{R_1} = -\frac{V_0}{R_2}$; $V_0 = -\frac{R_2}{R_1} V_1$

Ejemplo:

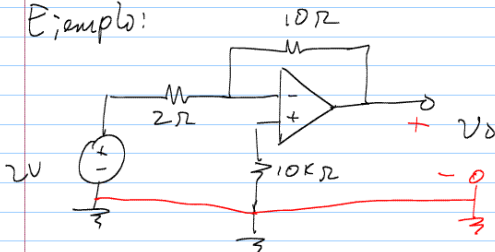


$i_+ = 0$

$V_+ = 10 i_+ ; V_+ = 0$ since $i_+ = 0$
 $V_+ = 0 = V_-$

$V_0 = -\frac{R_2}{R_1} V_1 = -\frac{10}{2} (2) = -10V$

Más ejemplos:


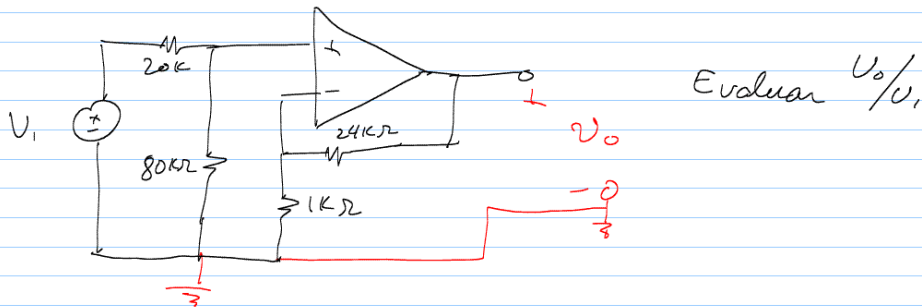


Divisor de voltaje: $V_+ = V_i \left(\frac{80k}{80k+20k} \right) = 0.8 V_i$

$V_- = V_o \left(\frac{1k}{25k} \right) = \frac{1}{25} V_o$; $V_o = 25 V_- = 25 (0.8 V_i)$

$$\boxed{\frac{V_o}{V_i} = 20}$$

Máxima transferencia de potencia

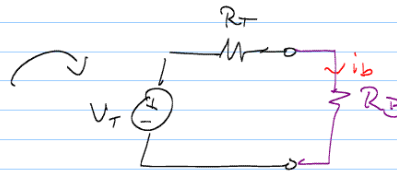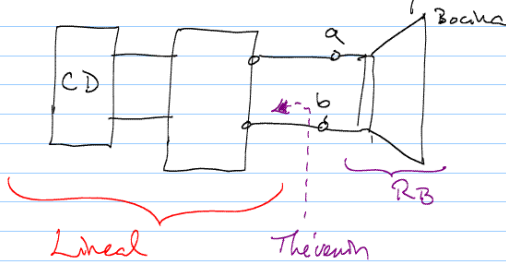

$$i_b = \frac{V_T}{R_T + R_B}$$

$$P_B = R_B i_b^2$$

$$P_B = R_B \left(\frac{V_T}{R_T + R_B} \right)^2$$

$$P_B = V_T^2 \left(\frac{R_B}{(R_B + R_T)^2} \right)$$

Tarea $\frac{dP_B}{dR_B}$

$$\frac{dP_B}{dR_B} = V_T^2 \left(\frac{(R_B + R_T)^2 (1) - R_B (2R_B + 2R_T)}{(R_B + R_T)^4} \right) = 0$$


$$(R_B + R_T)^2 - 2R_B^2 - 2R_B R_T = 0$$

$$R_B^2 + 2R_B R_T + R_T^2 - 2R_B^2 - 2R_B R_T = 0$$


True when $R_B = R_T$

\therefore Máxima transferencia de potencia ocurre cuando $R_B = R_T$

Ejemplo: Evalúe R_L para M.T.P.

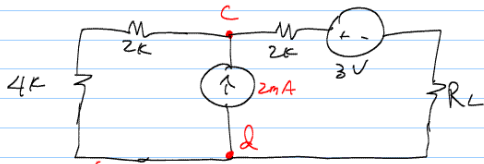

Transformación de fuente


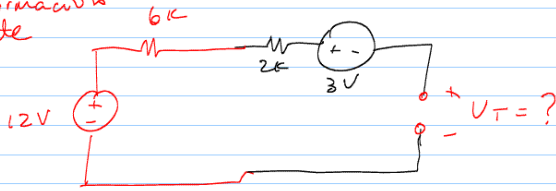


$$i = 0$$

$$12 - 6ki - 2ki - 3 - V_T = 0$$


$$V_T = 9V$$

Evaluación de R_T :

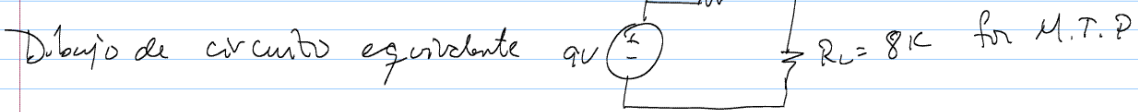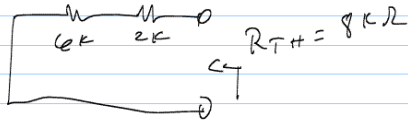


$$P_L = R_L I_L^2 = 8k \left(\frac{9}{16k} \right)^2 = 8 \left(\frac{81}{256} \right) mW$$

Otro ejemplo:
Problema 5.110 (Labord)

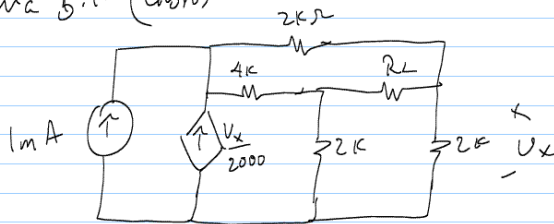

Step 1: Calcular V_{Th}

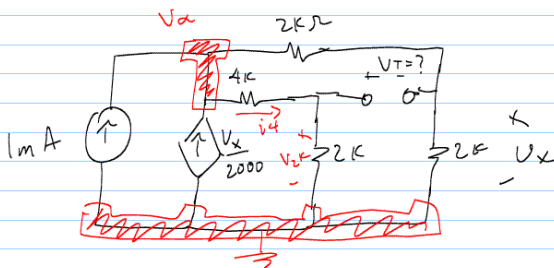

Análisis por nodos

KCL @ V_x :

$$1mA + \frac{V_x}{2000} - \frac{V_x}{6k} - \frac{V_x}{4k} = 0$$

1 ecuación, 2 desconocidas:

